# TP02 : Conception d'une sirène à base d'un circuit astable



# Enseignante:

Nadia chaker

# Réalisé par :

- Hamdi khouloud
- Khalfi marwa

Classe: 2eme année GEC 2/Groupe2

Année universitaire: 2021/2022

#### A: Introduction et But

Dans ce TP, on réalisé le schéma d'un oscillateur (astable présenté par la figure1) et d'une sirène à base d'un circuit LM555.


L'objectif du cet atelier est Faire la conception du circuit électrique de l'oscillateur (stable) -Réaliser le PCB de l'oscillateur, c'est-à-dire de pouvoir fournir au fabricant les fichiers nécessaires afin qu'il puisse en faire le circuitphysique demandé


- Générer format PDF pour impression
- Faire la conception du circuit électrique d'une sirène.
- Réaliser le PCB du circuit de la sirène.

#### B: Manipulation

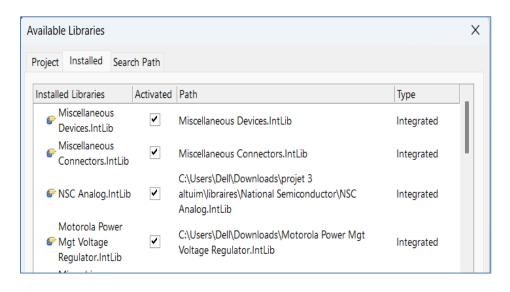
## 1. Saisi de la schématique

Nous avons installé les bibliothèques suivante pour avoir les différentscomposants pour la réalisation du schématique :



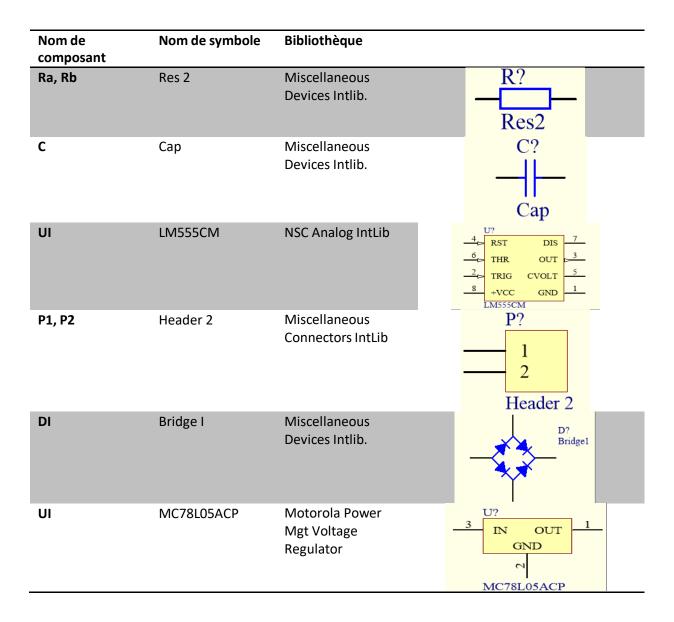

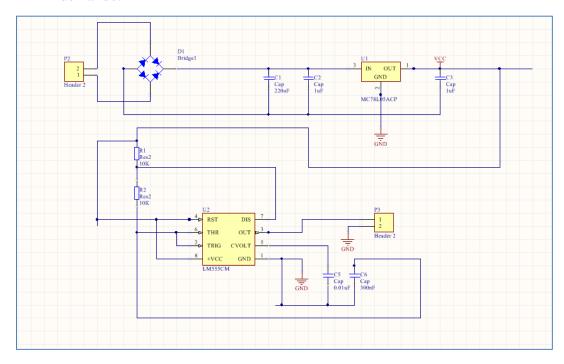
Nous avons fait le câblage entre les composants pour avoir le montage del'alimentation et de l'oscillateur demandé.



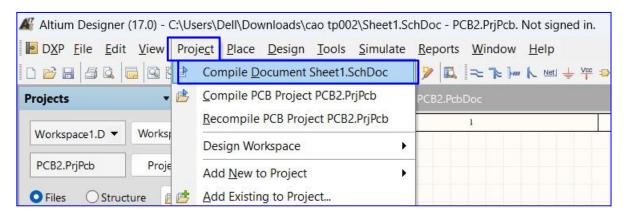
#### 2. Compilation de la schématique

Nous avons compilé le projet pour vérifier s'Ilya ou non des erreurs comme ilest indiqué dans les figure suivante

• Nous avons Cliqué sur projet □ compile document



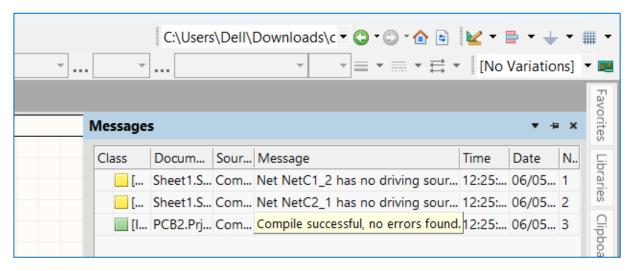• Nous avons cliqué sur view workspace panels system messagepour afficher les messages d'erreurs. la figure si dessous indique qu'Ilya pas des erreurs.





# 3. Routage PCB

Maintenant il est possible de transférer la schématique électrique sur le PCBalors :


Nous avons ouvré l'assistant pour PCB (PCB Board Wizard) :

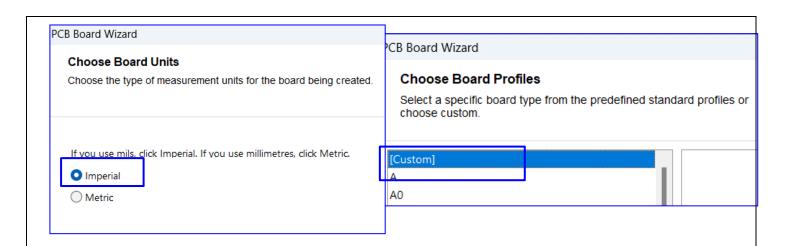• Sélectionner impérial pour voir les dimensions en mils, choisir custom, dimensionner votre PCB afin d'avoir une largeur de 4000 mils et une hauteur de 2500 mils. Configurer afin qu'aucun des éléments ne se retrouveà moins de 100 mils des bordures du PCB (Keep out distance).




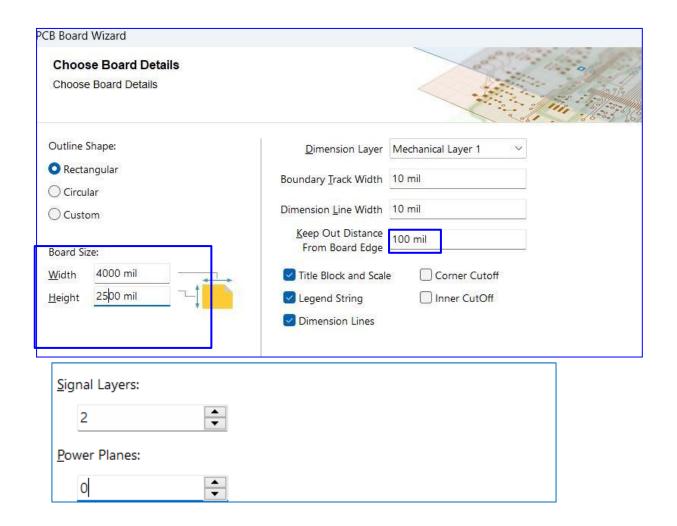

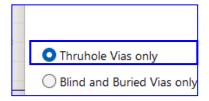
• Imposer des via traversant : On définit le style des vias (pour de lafabrication de carte 2 couches, sélectionner Thruhole Vias Only).




• Sélectionner Surface mount components.

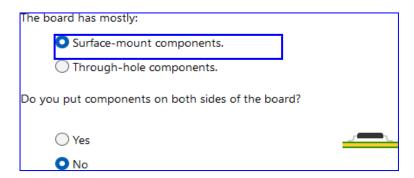


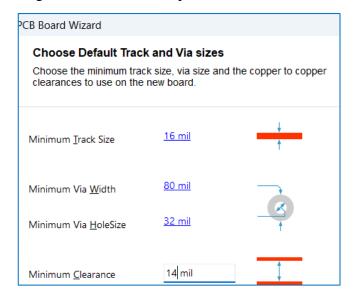• Mettre les largeurs et les écarts des pistes et via



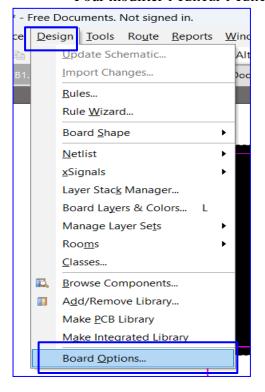
• Pour modifier l'éditeur l'éditeur du PCB faire les étapes suivantes :




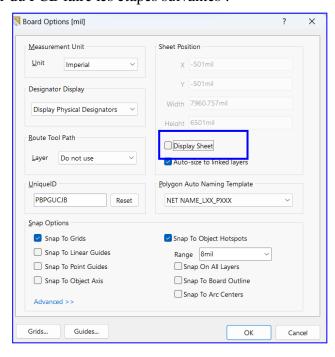

Après la fin du paramétrage et le placement des composants en 2D dans la fenêtre PCB, nous avons fait le routage :
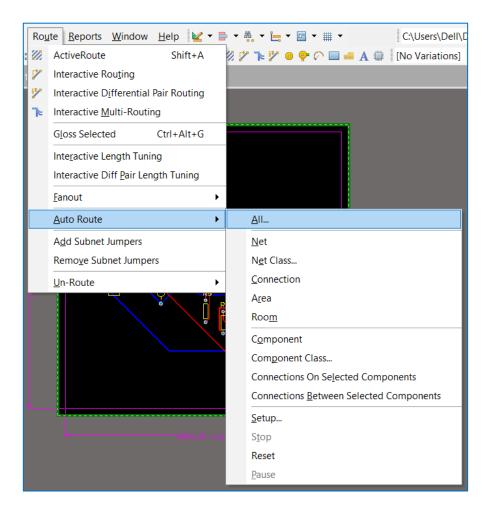
## Route $\square$ Auto Route $\square$ All



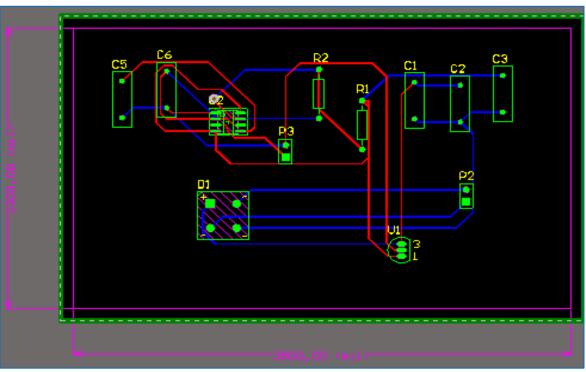


## 4. Format PDF pour impression


Une fois le placement, le routage et les vérifications effectuées, il est temps deréaliser la carte. Préparer la feuille PCB pour l'imprimer sur un transparent.

Nous avons suivi les étapes suivantes :

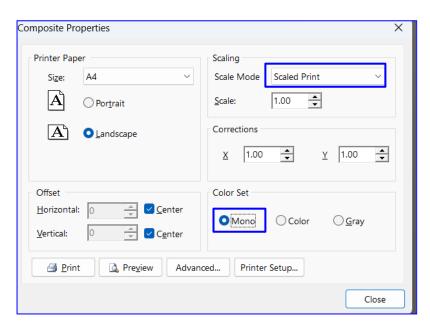
- 1- sélectionne la feuille PCB puis aller dans échelle le 1 et sélectionnerune File ☐ Page Setup.
- 2- Dans Scale Mode, choisir Scaled Print avec une impression en mono




3- En cliquant sur Advanced, sélectionner les couches que sert imprimer; faire une a avec la face top, une avec la face bottom. Pour cela, en cliquant bouton-droit, ajouter on eac les différentes couches; garder par exemple la couched bot ora (Bottom layer) et Mechanical (contours de la carte). N'oublier pas de cocher Hole en cas de composants traversants et éventuellement la case Mirror (en cas de routage sur la face top).

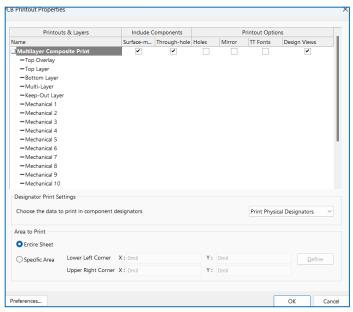

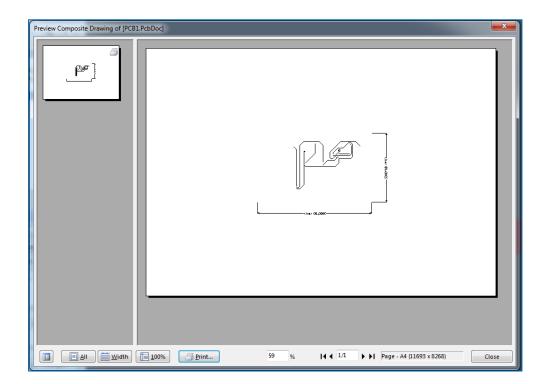- 4- Imprimer votre dessin (File □Print)
- 5- Répéter cette opération pour la seconde face



Top layer

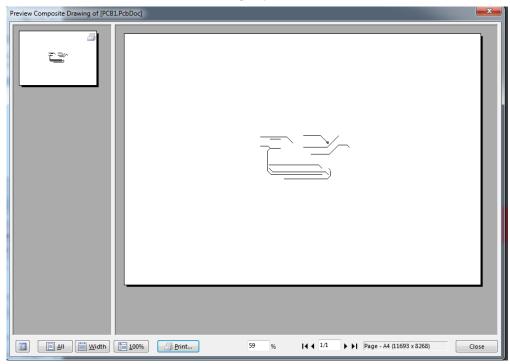


Bottom layer


# Conception d'une sirène d'un circuit LM555


Pour réaliser le circuit d'une sirène à base d'un circuit LM555 nous avons suivi les mêmes étapes précédentes.

## \* Réalisation du circuit

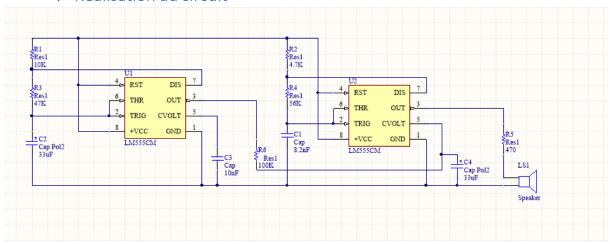


# ❖ Routage PCB

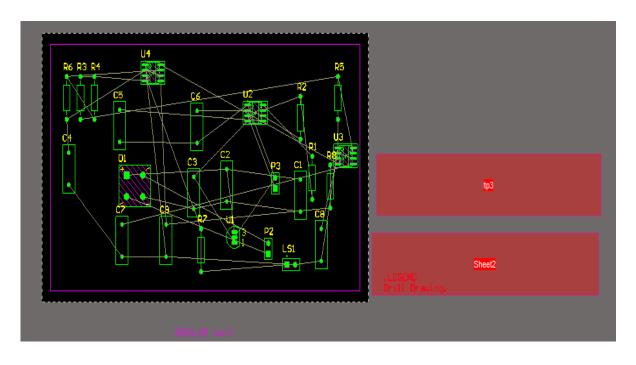

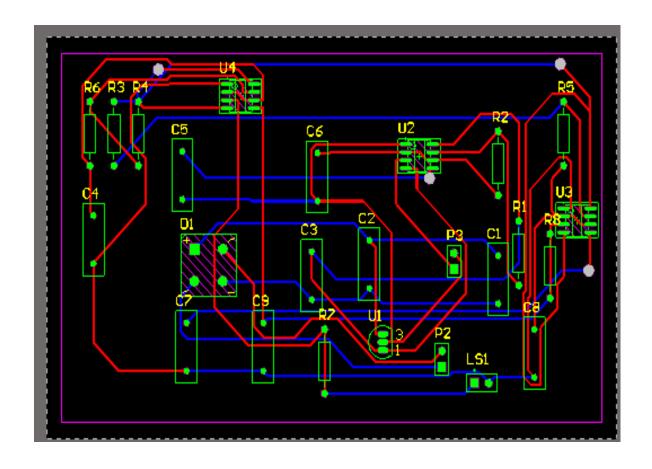

❖ Format PDF pour impression

<u>Top layer</u>

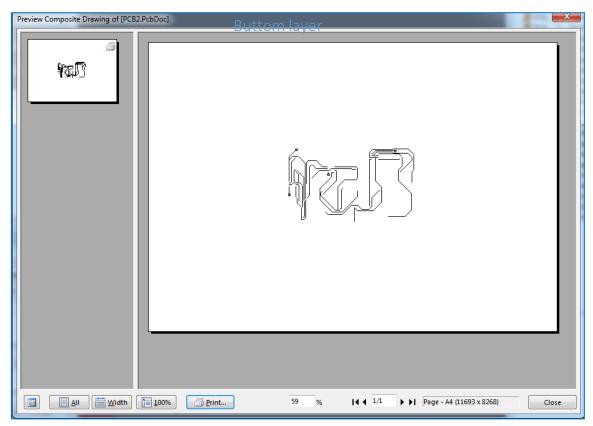

# Bottom layer

